

Experiment-8

Aim:

1.To write and simulate the Verilog codes for the following.

- full adder using dataflow
- 3:8 decoder using **case**

Software required:

1.Quartus II

VHDL code:

Code a:


```
module full_adder(i1,i2,cin,cout,s);
    input i1,i2,cin;
    output cout,s;
    assign s = i1^i2^cin;
    assign cout = (i1&i2)|(cin&(i1^i2));
endmodule
```




Code b:

```
module decoder_3_8(I,Y);
    input [2:0] I;
    output [7:0] Y;
    reg [7:0] Y;
    always@(I)
        begin
            case(I)
                3'b000 : Y = 8'b00000001;
                3'b001 : Y = 8'b00000010;
                3'b010 : Y = 8'b00000100;
                3'b011 : Y = 8'b00001000;
                3'b100 : Y = 8'b00010000;
                3'b101 : Y = 8'b00100000;
                3'b110 : Y = 8'b01000000;
                3'b111 : Y = 8'b10000000;
            endcase
        end
endmodule
```

RTL schematic:

RTL a:

 

   RTL b:**Waveforms:****Waveform a:****Waveform b:****Result:**

Hence the Verilog codes were written and the simulation was successful for the given basic combinational logic.

Waveforms and RTL schematic were recorded and verified.